

计算机系统结构试验 Lab02: 4-bit Adder

姓名: N/A

摘要

在 Lab02 中, 我使用 Verilog 语言成功实现了 4-bit Adder 功能。通过本次实验, 我学会了如何在项目中编写多个 module 的组合逻辑, 并进一步理解了 Vivado 的语法、项目流程、仿真方法和调试技巧。这次实验给我带来了许多收获。

目录

摘要	1
1. 实验目的	2
2. 原理分析	2
2.1 Vivado 工程的基本组成	2
2.2 adder_1bit 的原理	2
2.3 adder_4bits 的原理	2
3. 功能实现	3
4. 结果验证	4
4.1 测试用激励文件	4
4.2 加法逻辑的测试	5
5. 管脚约束	5
6. 总结与反思	6

1. 实验目的

- (1) 掌握 Xilinx 逻辑设计工具 Vivado 的基本操作;
- (2) 掌握 Verilog HDL 进行简单的逻辑设计;
- (3) 使用功能仿真;
- (4) 约束文件的使用和直接写法;
- (5) 生成 bitstream 文件;
- (6) 熟悉系统硬件开发的基本实验流程。

2. 原理分析

2.1 Vivado 工程的基本组成

- (1) adder_1bit.v 文件
- (2) adder_4bits.v 文件
- (3) Top.v 文件
- (4) adder_4bits_tb.v 激励文件
- (5) lab02_xdc.xdc 管脚约束文件

2.2 adder_1bit 的原理

adder_1bit 是一个一位全加器，输入为两个一位操作数 a、b 以及一位进位输入 ci；输出为一位加法结果 s 与一位进位输出 co。根据全加器逻辑，当 a、b、ci 中至少两个为 1 时，co 为 1；当 a、b、ci 有奇数个 1 时，s 为 1。代码如下：

```
3  module adder_1bit (  
4      input  a,  
5      input  b,  
6      input  ci,  
7      output s,  
8      output co  
9  );  
10  
11      wire s1, c1, c2, c3;  
12      and (c1, a, b), (c2, b, ci), (c3, a, ci);  
13      xor (s1, a, b), (s, s1, ci);  
14      or  (co, c1, c2, c3);  
15  
16  endmodule  
17
```

2.3 adder_4bits 的原理

adder_4bits 由 4 个 adder_1bit 组合而成。整个模块输入为两个 4 位操作数 a、b 以及一位进位输入 ci；输出为 4 位加法结果与一位进位输出 co。模块中添加了 ct 用来连接一位全加器之间的进位。低位全加器的进位输出是高位全加器的进位输入，最低位全加器的进位输入为 ci，最高位全加器的进位输出为 co。其余输入输出与 a、b、s 对应连接。代码如下：

```

3  module adder_4bits (
4      input [3:0] a,
5      input [3:0] b,
6      input ci,
7      output [3:0] s,
8      output co
9  );
10
11      wire [2:0] ct;
12
13      adder_1bit
14      a1 (
15          .a (a[0]),
16          .b (b[0]),
17          .ci(ci),
18          .s (s[0]),
19          .co(ct[0])
20      ),
21      a2 (
22          .a (a[1]),
23          .b (b[1]),
24          .ci(ct[0]),
25          .s (s[1]),
26          .co(ct[1])
27      ),
28      a3 (
29          .a (a[2]),
30          .b (b[2]),
31          .ci(ct[1]),
32          .s (s[2]),
33          .co(ct[2])
34      ),
35      a4 (
36          .a (a[3]),
37          .b (b[3]),
38          .ci(ct[2]),
39          .s (s[3]),
40          .co(co)
41      );
42
43  endmodule

```

3. 功能实现

为了使用已实现的 4 位全加器，拟用实验板上的 8 个 Switch 对应二组 4 位二进制输入，用 4 个 LED 发光二极管对应输出，并用 2 个七段数码管显示运行结果。故本实验需要用到 display.v 这个七段数码管 SEGMENT 和 LED 发光二极管显示模块（实验室提供 display 核，以网表文件形式给出）。编写 Top 模块代码如下：

```

3  module Top (
4      input clk_p,
5      input clk_n,
6      input [3:0] a,
7      input [3:0] b,
8      input reset,
9
10     output led_clk,
11     output led_do,
12     output led_en,
13
14     output wire seg_clk,
15     output wire seg_en,
16     output wire seg_do
17 );
18
19     wire CLK_i;
20     wire Clk_25M;
21
22     IBUFGDS IBUFGDS_inst (
23         .O (CLK_i),
24         .I (clk_p),
25         .IB(clk_n)
26     );

```

```

28     wire [3:0] s;
29     wire co;
30     wire [4:0] sum;
31     assign sum = {co, s};
32
33     adder_4bits U1 (
34         .a (a),
35         .b (b),
36         .ci(1'b0),
37         .s (s),
38         .co(co)
39     );
40
41     reg [1:0] clkdiv;
42     always @(posedge CLK_i) clkdiv <= clkdiv + 1;
43     assign Clk_25M = clkdiv[1];
44
45     display DISPLAY (
46         .clk(Clk_25M),
47         .rst(1'b0),
48         .en(8'b00000011),
49         .data({27'b0, sum}),
50         .dot(8'b00000000),
51         .led(~{11'b0, sum}),
52         .led_clk(led_clk),
53         .led_en(led_en),
54         .led_do(led_do),
55         .seg_clk(seg_clk),
56         .seg_en(seg_en),
57         .seg_do[seg_do]
58     );
59
60     endmodule
61

```

4. 结果验证

4.1 测试用激励文件

首先，按照实验导书上的要求，编写激励文件。设置各输入初值。代码如下：


```

3  module adder_4bits_tb ();
4
5      reg [3:0] a;
6      reg [3:0] b;
7      reg ci;
8
9      wire [3:0] s;
10     wire co;
11
12     adder_4bits u0 (
13         .a (a),
14         .b (b),
15         .ci(ci),
16         .s (s),
17         .co(co)
18     );
19
20     initial begin
21         a = 0;
22         b = 0;
23         ci = 0;
24
25         #100;
26         a = 4'b0001;
27         b = 4'b0010;
28         #100;
29         a = 4'b0010;
30         b = 4'b0100;
31
32         #100;
33         a = 4'b1111;
34         b = 4'b0001;
35         #100;
36         ci = 1'b1;
37     end
38
39 endmodule

```

4.2 加法逻辑的测试

接下来进行仿真，结果如下所示：

 

上图中可以看到， $\{co, s\} = a + b + ci$ ，加法功能正常。

5. 管脚约束

根据实验指导书编写管脚约束文件如下：

```

1  set_property PACKAGE_PIN AC18 [get_ports clk_p]
2  set_property IOSTANDARD LVDS [get_ports clk_p]
3
4  set_property PACKAGE_PIN AA12 [get_ports {a[3]}]
5  set_property PACKAGE_PIN AA13 [get_ports {a[2]}]
6  set_property PACKAGE_PIN AB10 [get_ports {a[1]}]
7  set_property PACKAGE_PIN AA10 [get_ports {a[0]}]
8  set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {a[3]}]
9  set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {a[2]}]
10 set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {a[1]}]
11 set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {a[0]}]
12
13 set_property PACKAGE_PIN AD10 [get_ports {b[3]}]
14 set_property PACKAGE_PIN AD11 [get_ports {b[2]}]
15 set_property PACKAGE_PIN Y12 [get_ports {b[1]}]
16 set_property PACKAGE_PIN Y13 [get_ports {b[0]}]
17 set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {b[3]}]
18 set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {b[2]}]
19 set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {b[1]}]
20 set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {b[0]}]
21
22 set_property PACKAGE_PIN N26 [get_ports led_clk]
23 set_property PACKAGE_PIN M26 [get_ports led_do]
24 set_property PACKAGE_PIN P18 [get_ports led_en]
25 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports led_clk]
26 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports led_do]
27 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports led_en]
28
29 set_property PACKAGE_PIN M24 [get_ports seg_clk]
30 set_property PACKAGE_PIN L24 [get_ports seg_do]
31 set_property PACKAGE_PIN R18 [get_ports seg_en]
32 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports seg_clk]
33 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports seg_do]
34 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports seg_en]

```

6. 总结与反思

在 Lab02 中，我再次熟悉了 Vivado 的开发环境，并且对 Verilog HDL 的基本语法有了进一步的复习。此外，我还学习了如何使用 module 模块化编写组合逻辑，如何使用 begin-end 块编写时序激励文件。

我要感谢课程组为我们准备的详细指导书。在接下来的学习中，我计划进一步学习 Verilog HDL 的知识，尝试设计通用的模块，提高代码复用性，并学习管脚约束文件的写法。