

计算机系统结构试验

Lab04: 简单的类 MIPS 单周期处理器功能部件的设计与实现（二）

姓名：N/A

摘要

在 Lab04 中，我进行了有关 register、data memory 和有符号数位扩展的实验，包括寄存器和内存的设计实现、解码指令、读写寄存器等，根据输入指令类型和操作，设置适当的输出。通过本次实验，我进一步加深了对 Verilog 语言的理解和运用，掌握 MIPS 处理器的 Register File 组成部分的设计和实现方法，并且能够使用仿真工具进行验证和调试，给我带来宝贵的经验和收获。

目录

摘要.....	1
1. 实验目的.....	2
2. 原理分析.....	2
2.1 Vivado 工程的基本组成.....	2
2.2 Registers 模块的原理.....	2
2.3 dataMemory 模块的原理.....	2
2.4 signext 模块的原理.....	2
3. 功能实现.....	3
3.1 Registers 模块的实现.....	3
3.2 dataMemory 模块的实现.....	3
3.3 signext 模块的实现.....	3
4. 结果验证.....	4
4.1 Registers 模块的测试.....	4
4.2 dataMemory 模块的测试.....	4
4.3 signext 模块的测试.....	5
5. 总结与反思.....	6

1. 实验目的

- (1) 理解寄存器、数据存储器、有符号扩展单元的 IO 定义；
- (2) Registers 的设计实现；
- (3) Data Memory 的设计实现；
- (4) 有符号扩展部件的实现；
- (5) 对功能模块进行仿真。


2. 原理分析

2.1 Vivado 工程的基本组成

- (1) Registers.v 文件
- (2) dataMemory.v 文件
- (3) signext.v 文件
- (4) Registers_tb.v 激励文件
- (5) dataMemory_tb.v 激励文件
- (6) signext_tb.v 激励文件

 
2.2 Registers 模块的原理

寄存器是指令操作的主要对象，MIPS 中一共有 32 个 32 位的寄存器，用作数据的缓存。寄存器模块结构如下：



 
2.3 dataMemory 模块的原理

Data memory 是用来存储运行完成的数据，或者初始化的数据。内存模块的编写与 register 类似，由于写数据也要考虑信号同步，因此也需要时钟。Memory 模块的结构如下：



2.4 signext 模块的原理

Signext 模块将 16 位有符号数扩展为 32 位有符号数。模块结构如下：

 

3. 功能实现

3.1 Registers 模块的实现

由于不确定 WriteReg, WriteData, RegWrite 信号的先后次序, 采用时钟的下降沿作为写操作的同步信号, 防止发生错误。因此模块逻辑为: 当 readReg1, readReg2, writeReg 其中一个发生变化时, 将寄存器内值读到输出; 当遇到 Clk 下降沿时, 若 regWrite 使能, 则将输入写入寄存器。代码如下:

```
reg [31:0] regFile[31:0];

always @(readReg1, readReg2, writeReg) begin
    readData1 = regFile[readReg1];
    readData2 = regFile[readReg2];
end

always @(negedge Clk) begin
    if (regWrite) begin
        regFile[writeReg] = writeData;
    end
end
```

3.2 dataMemory 模块的实现

dataMemory 的实现与 register 基本一致, 但只有一个地址输入和一个数据输出。为了防止对同一个地址的读写竞争, 设置为当 memRead 和 memWrite 同时使能时, memWrite 被禁用。代码如下:

```
reg [31:0] memory[0:63];

always @(*) begin
    if (memRead) begin
        readData = memory[address];
    end else begin
        readData = 0;
    end
end

always @(negedge Clk) begin
    if (memWrite & ~memRead) begin
        memory[address] = writeData;
    end
end
```

3.3 signext 模块的实现

Signext 模块将 16 位有符号数扩展为 32 位有符号数。因此当输入数值为正数 (第 15 位为 0) 时位扩展 16 位 0, 当输入数值为负数 (第 15 位为 1) 时位扩展 16 位 1。代码如下:

```
always @(*) begin
    if (inst[15] == 1) begin
        data = {16'b1111111111111111, inst};
    end else begin
        data = {16'b0000000000000000, inst};
    end
end
```

4. 结果验证


4.1 Registers 模块的测试

编写激励文件设置各输入初值，代码如下：

```
parameter PERIOD = 200;
always #(PERIOD / 2) Clk = !Clk;

initial begin
    Clk = 1'b0;
    readReg1 = 5'd0;
    readReg2 = 5'd0;
    writeReg = 5'd0;
    writeData = 32'd0;
    regWrite = 1'b0;
    #285; // current time: 285
    writeReg = 5'd21;
    writeData = 32'd4294901760;
    regWrite = 1'b1;
    #200; // current time: 485
    writeReg = 5'd10;
    writeData = 32'd65535;
    #200; // current time: 685
    writeReg = 5'd0;
    writeData = 32'd0;
    regWrite = 1'b0;
    #50; // current time: 735
    readReg1 = 5'd21;
    readReg2 = 5'd10;
end
```

测试结果如图所示：

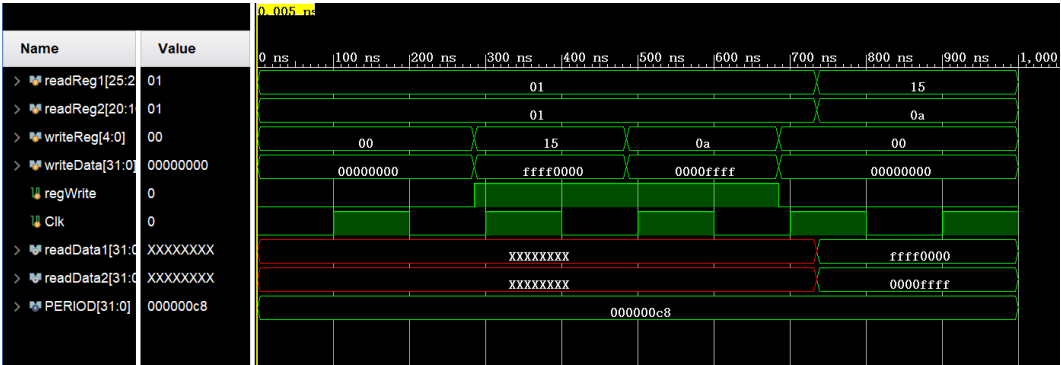

因为初始状态下模块内寄存器未被初始化，所以 Registers 模块在开始时输出为未定值；在写入 reg15 和 reg0a 后，读取值与写入值一致。

4.2 dataMemory 模块的测试

编写激励文件设置各输入初值，代码如下：

```


parameter PERIOD = 200;
always #(PERIOD / 2) Clk = !Clk;

initial begin
    Clk = 1'b0;
    address = 32'h0;
    writeData = 32'h0;
    memWrite = 1'b0;
    memRead = 1'b0;
    #185; // current time: 185
    address = 32'h7;
    writeData = 32'he0000000;
    memWrite = 1'b1;
    #100; // current time: 285
    address = 32'h6;
    writeData = 32'hfffffff;
    #190; // current time: 475
    address = 32'h7;
    memWrite = 1'b0;
    memRead = 1'b1;
    #80; // current time: 555
    address = 32'h8;
    writeData = 32'haaaaaaaa;
    memWrite = 1'b1;
    #80; // current time: 635
    address = 32'h6;
    memWrite = 1'b0;

end

```

测试结果如图所示：

 

475ns-555ns 时，读取到了 mem[7]在 185ns-285ns 时写入的值 0xe0000000;475ns-555ns 时，发生读写竞争，写信号被禁用；635ns-1000ns 时，读取到了 mem[6]在 285ns-475ns 时写入的值 0xffffffff。

4.3 signext 模块的测试

编写激励文件设置各输入初值，代码如下：


```

initial begin
    inst = 16'h0000;
    #100;
    inst = 16'h0001;
    #100;
    inst = 16'h8000;
    #100;
    inst = 16'hffff;
    #100;
    inst = 16'h7fff;
    #100;
    inst = 16'h8001;
    #100;

end

```

测试结果如图所示：

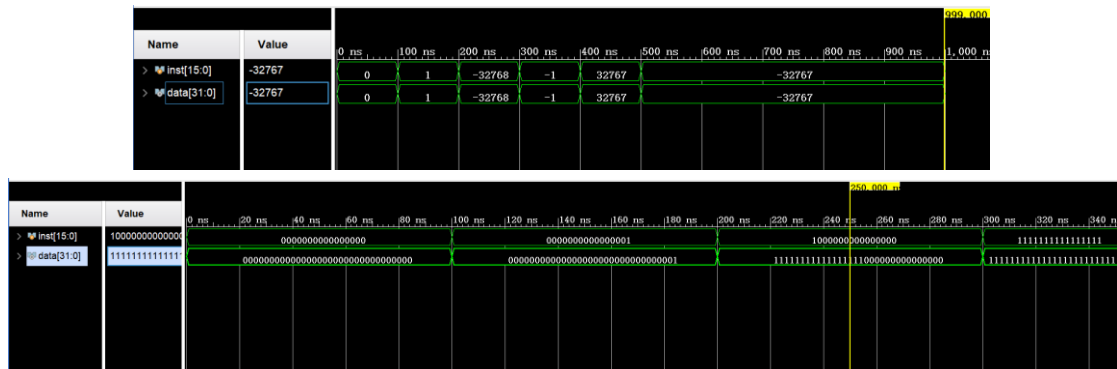

输出与预期一致。

5. 总结与反思

在 Lab04 中，在本次实验中，我主要关注了 register、data memory 和符号数位扩展部件的设计和实现。通过使用 Vivado 开发环境，我能够更好地理解 Verilog HDL 的基本语法和编程技巧。通过这次实验，我掌握了使用 if-else 块编写分支逻辑的方法，并学习了存储部件的内部结构实现。

我要感谢课程组为我们提供的详细指导书，它为我提供了清晰的实验步骤，使我能够更好地理解和实践所学的知识。通过这次实验，我不仅巩固了 Verilog 的基础知识，还为的学习和设计打下了坚实的基础。